

09

강

컴퓨터과학 개론

# 컴퓨터 구조 (1)

컴퓨터과학과 이관용 교수



KOREA NATIONAL OPEN UNIVERSITY



# 학습목차

1 불대수와 논리 게이트


2 논리회로

3 기억장치

01

# 불 대수와 논리 게이트

# 컴퓨터 하드웨어의 기본 구성

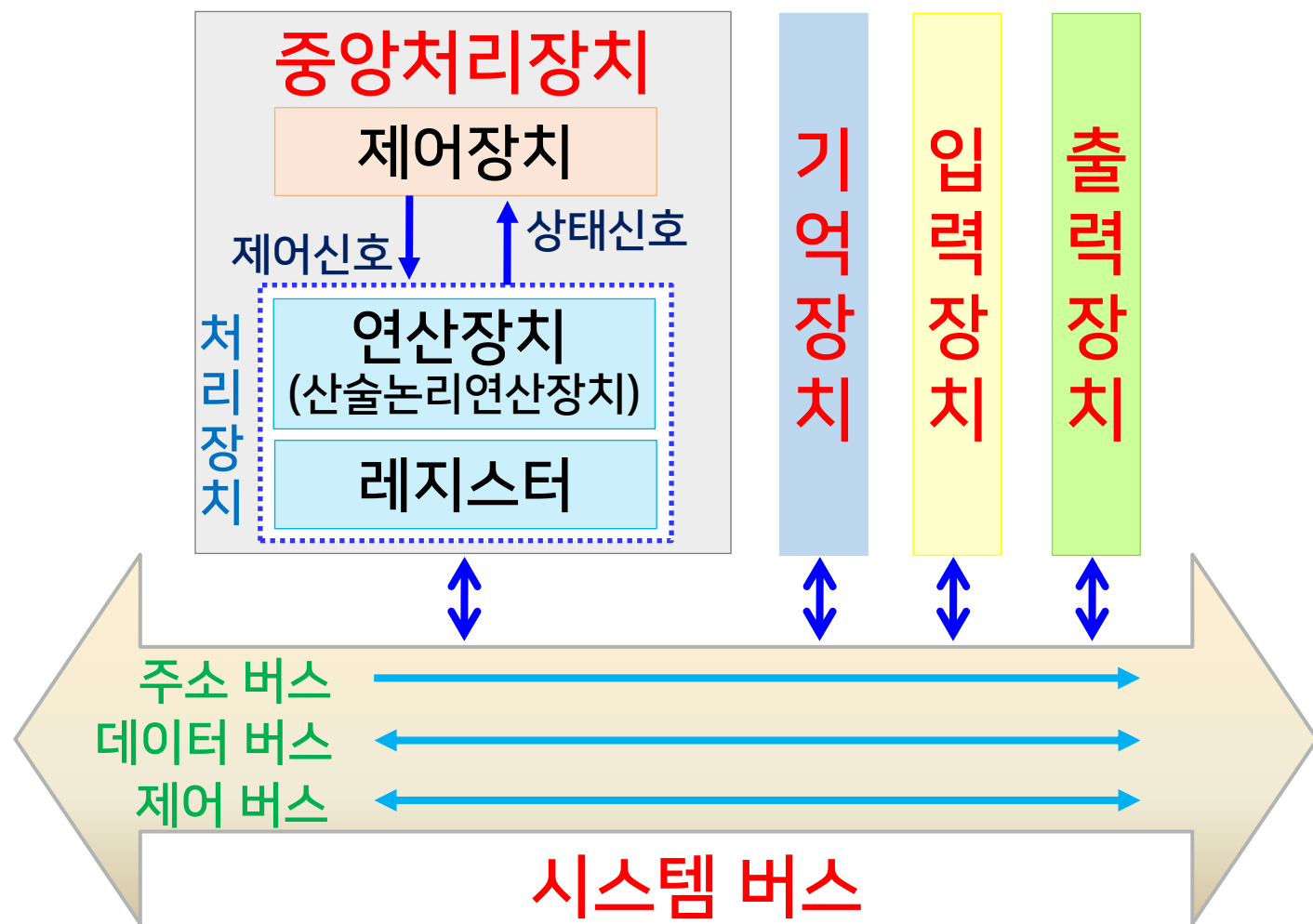

# 시스템 버스

## ■ 중앙처리장치, 기억장치, 입출력장치 간의 물리적 연결 및 데이터 교환의 통로 역할을 하는 버스

- 전송되는 데이터 내용에 따른 구분 → 주소 버스, 데이터 버스, 제어 버스

## ■ 주소 버스

- CPU가 기억장치나 입출력장치의 주소 정보를 전송하는 신호선의 집합
- 버스의 폭이 시스템의 메모리 용량을 결정
  - $n$ 개의 신호선이면  $2^n$ 개의 주소 지정 가능
- 단방향 버스

# 시스템 버스

## ■ 데이터 버스

- CPU와 기억장치/입출력장치 사이에 **데이터 전송**을 위한 신호선의 집합
- 버스의 폭 → 한 번에 전송할 수 있는 비트의 수 → “워드”
- 양방향 버스


## ■ 제어 버스

- CPU와 시스템 내의 각종 장치의 **동작**을 **제어**하기 위한 다양한 신호들의 통로
- 버스의 폭(제어신호의 수)은 CPU나 시스템의 구성에 따라 달라짐
- 양방향 버스

# 불 대수 Boolean Algebra
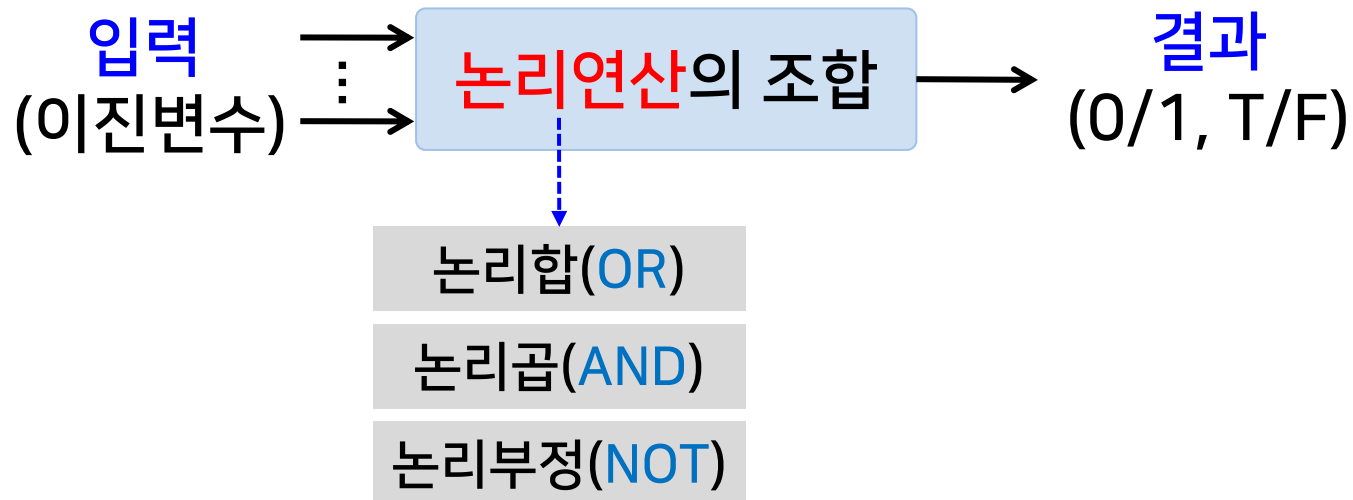
## 이진 변수의 논리연산을 다루는 대수

- 영국의 수학자 조지 불 George Boole
- 논리적 문제를 해결하기 위한 수학적 방법 → “논리 대수”, “스위치 대수”



# 기본 논리연산의 진리표

논리합  
Union, OR

입력		출력
X	Y	$F = X + Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$X \cup Y, X \vee Y$

논리곱  
Intersection, AND

입력		출력
X	Y	$F = X \cdot Y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$XY, X \cap Y, X \wedge Y$

논리부정  
Negation, NOT

입력	출력
X	$F = X'$
0	1
1	0


$\sim X, \bar{X}$



# 논리 게이트


## ■ 논리연산을 하드웨어로 구현한 것

- 논리회로를 구성하는 기본 소자

 


**AND**

$$F = X \cdot Y$$

 


**OR**

$$F = X + Y$$

 


**NOT**

$$F = X'$$

 


**NAND**

$$F = (X \cdot Y)'$$

 

**NOR**

$$F = (X + Y)'$$

 

**XOR**

$$F = X' \cdot Y + X \cdot Y'$$

# 복합 논리연산의 진리표

NAND

입력		출력
X	Y	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

입력		출력
X	Y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR

입력		출력
X	Y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# 논리 게이트의 완전 집합

## ■ 원하는 임의의 회로를 구성할 수 있는 게이트들의 부분집합

- { NOT, AND }, { NOT, OR },  
{ AND, XOR }, { OR, XOR },  
{ NAND }, { NOR } 등
- NAND 게이트만 사용 → NOT, OR, AND의 기능 구현이 가능

$$X' = (X \cdot X)'$$

$$X + Y = ((X \cdot X)' \cdot (Y \cdot Y)')'$$

$$X \cdot Y = ((X \cdot Y)' \cdot (X \cdot Y)')'$$

# 불 대수의 기본 법칙

항등법칙	$X + 0 = X$	$X + 1 = 1$	$X \cdot 0 = 0$	$X \cdot 1 = X$
멃등법칙	$X + X = X$		$X \cdot X = X$	
지배법칙	$X + X' = 1$		$X \cdot X' = 0$	
교환법칙	$X + Y = Y + X$		$X \cdot Y = Y \cdot X$	
결합법칙	$X + (Y + Z) = (X + Y) + Z$		$X \cdot (Y \cdot Z) = (X \cdot Y) \cdot Z$	
분배법칙	$X + (Y \cdot Z) = (X + Y)(X + Z)$		$X \cdot (Y + Z) = (X \cdot Y) + (X \cdot Z)$	
드모르간 법칙	$(X + Y)' = X' \cdot Y'$		$(X \cdot Y)' = X' + Y'$	
흡수법칙	$X + X \cdot Y = X$		$X \cdot (X + Y) = X$	
이중 부정	$(X')' = X$			

# 불 대수와 논리회로

■ ‘불 함수’  $\longleftrightarrow$  ‘논리회로’ 형태로 표현 가능

■ 불 함수의 간소화

$$\begin{aligned}
 F &= AB' + B && \leftarrow \text{교환법칙} \\
 &= B + AB' && \leftarrow \text{분배법칙} \\
 &= (B + A)(B + B') && \leftarrow \text{지배법칙} \\
 &= (B + A) \cdot 1 && \leftarrow \text{항등법칙} \\
 &= A + B
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F &= AB + AC + AB'C' && \leftarrow \text{분배법칙} \\
 &= A(B + C + B'C') && \leftarrow \text{드모르간 법칙} \\
 &= A((B + C) + (B + C)') && \leftarrow \text{지배법칙} \\
 &= A \cdot 1 && \leftarrow \text{항등법칙} \\
 &= A
 \end{aligned}$$

02

# 논리회로


# 논리회로의 종류

## ■ 논리회로

- 논리 게이트들로 구성된 회로
- 종류 → 조합회로 combinational circuit, 순서회로 순차회로, sequential circuit

## ■ 조합회로

- 출력값이 단순히 현재 입력값의 조합에 의해서만 결정되는 회로

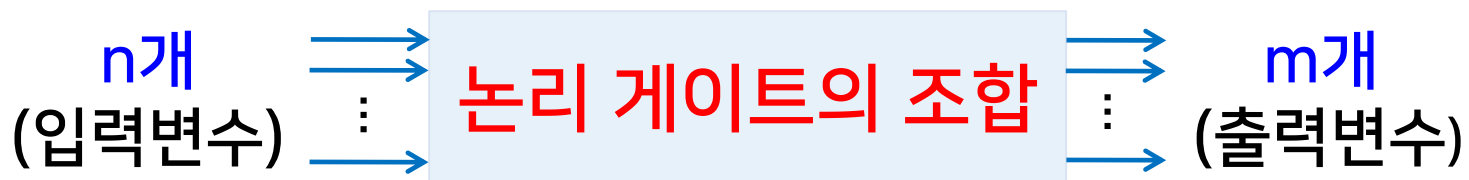


- 전가산기, 디코더, 인코더, 멀티플렉서, 디멀티플렉서 등
  - 주로 연산을 위해서 사용되는 회로가 해당

# 논리회로의 종류
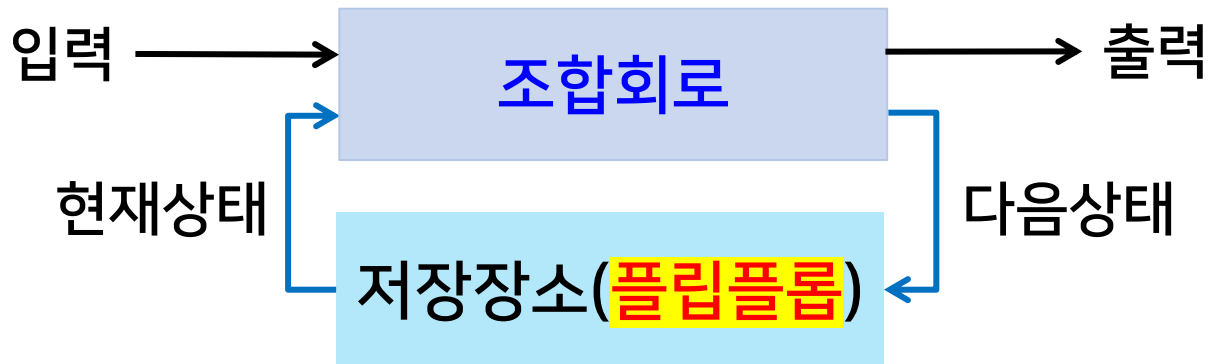
## ■ 순서회로

- 연산의 각 단계마다 회로의 특정 상태가 저장되고 참조되는 회로
  - 출력값이 입력값과 기억소자에 저장된 현재 상태에 따라 결정됨



- 카운터, 레지스터 등



# 플립플롭 flip-flop


## ■ 1비트의 이진 정보를 저장할 수 있는 장치

- 입력신호에 의해서 상태를 바꾸도록 지시할 때까지는 현재의 이진 상태를 유지하는 논리소자
- 종류(입력의 개수와 상태를 변화시키는 방법에 따라)
  - RS, T, D, JK 등



# 플립플롭

## ■ RS Reset-Set 플립플롭

### RS 래치

 





### RS 플립플롭

  

### 블록도


# 플립플롭

## ■ RS 래치의 동작

    

# 플립플롭

## T Toggle 플립플롭

 

**C=1** → 동작

**T=0** →  $Q(t+1) = Q(t)$

**T=1** →  $Q(t+1) = Q(t)'$



clock pulse


→ 주기적으로 생성되는 신호로

컴퓨터 내의 시스템 구성요소들의 작동을 동기화해 주는 역할


# 전가산기 Full Addder
 
## ■ 아랫자리에서 올라오는 올림수 carry를 고려한 가산기

- 가산기 → 두 이진수를 입력받아서 더하는 회로
- 반가산기 Half Adder → 아랫자리의 올림수를 고려하지 않는 가산기



개념도

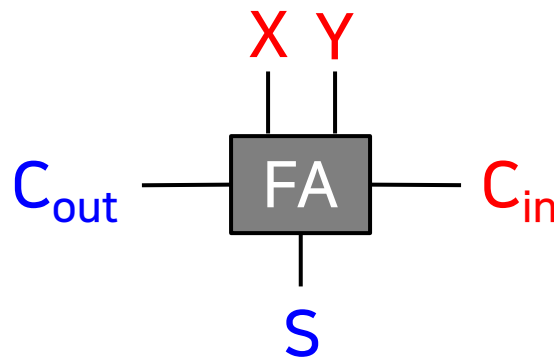

블록도

# 전가산기

## 진리표 작성

X	0	0	0	0	1	1	1	1
Y	0	0	1	1	0	0	1	1
C <sub>in</sub>	0	1	0	1	0	1	0	1
S	0	1	1	0	1	0	0	1
C <sub>out</sub>	0	0	0	1	0	1	1	1

## 불 대수식 생성 및 간소화

$$\begin{aligned}
 S &= X' \cdot Y' \cdot C_{in} + X' \cdot Y \cdot C_{in}' + X \cdot Y' \cdot C_{in}' + X \cdot Y \cdot C_{in} \\
 &= X \oplus Y \oplus C_{in}
 \end{aligned}$$

$\oplus$  : XOR


$$\begin{aligned}
 C_{out} &= X' \cdot Y \cdot C_{in} + X \cdot Y' \cdot C_{in} + X \cdot Y \cdot C_{in}' + X \cdot Y \cdot C_{in} \\
 &= (X \cdot Y) + (C_{in} \cdot (X \oplus Y))
 \end{aligned}$$

# 전가산기

논리회로도


$$S = X \oplus Y \oplus C_{in}$$
 
$$C_{out} = (X \cdot Y) + (C_{in} \cdot (X \oplus Y))$$



# 전가산기

## 4비트 전가산기

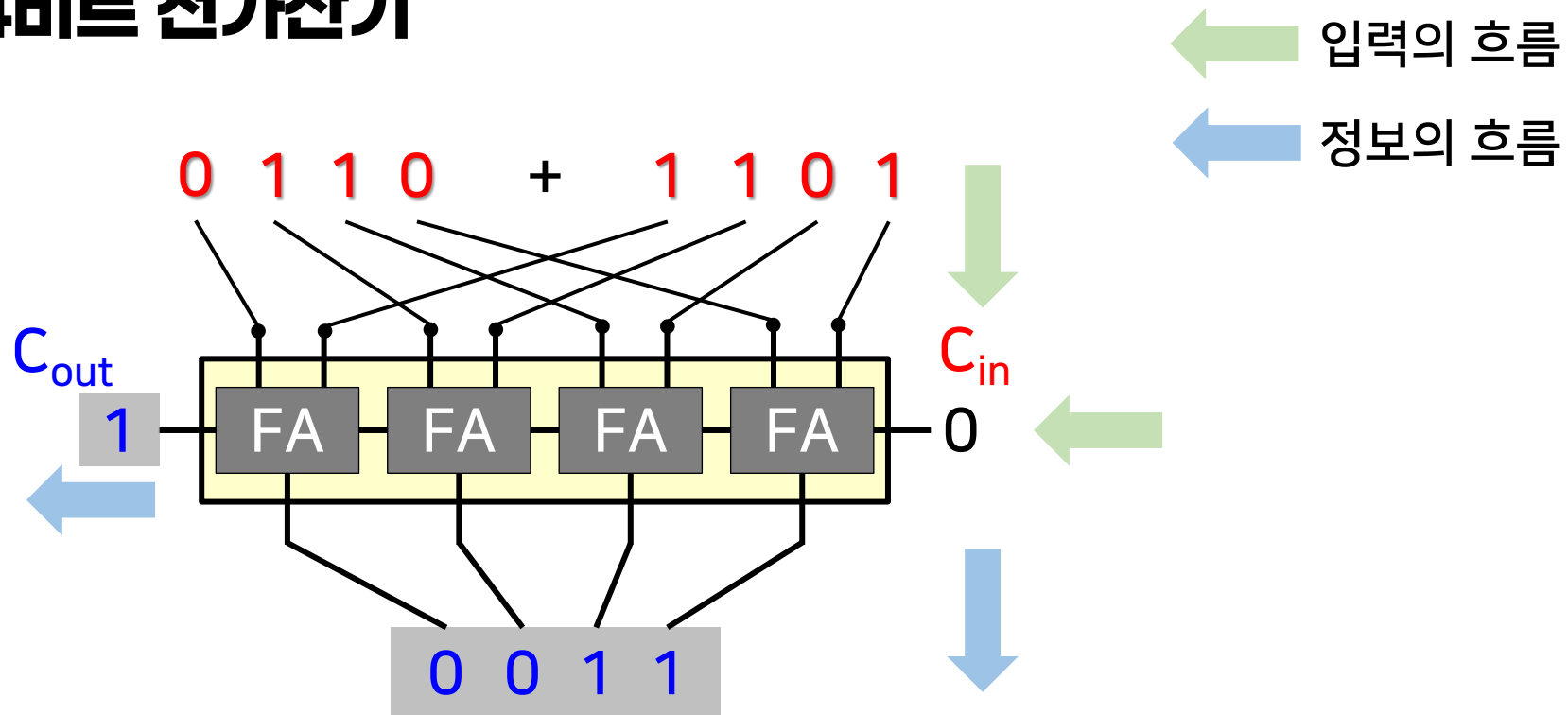




# 디코더

■  $n$ 비트의 이진 코드를 최대  $2^n$ 개의 서로 다른 정보로 변환하는 장치

- 출력 →  $2^n$ 개 중에서 오직 1개만 1, 나머지 모두는 0

 


블록도

A	B	Y <sub>0</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

진리표


# 디코더

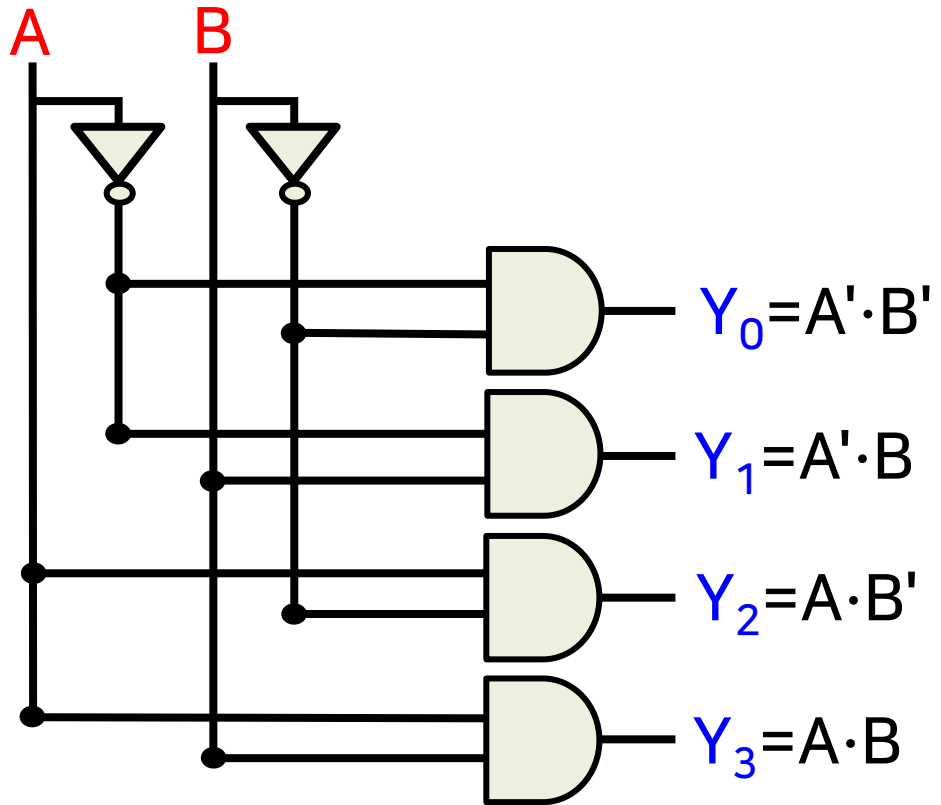

논리회로도
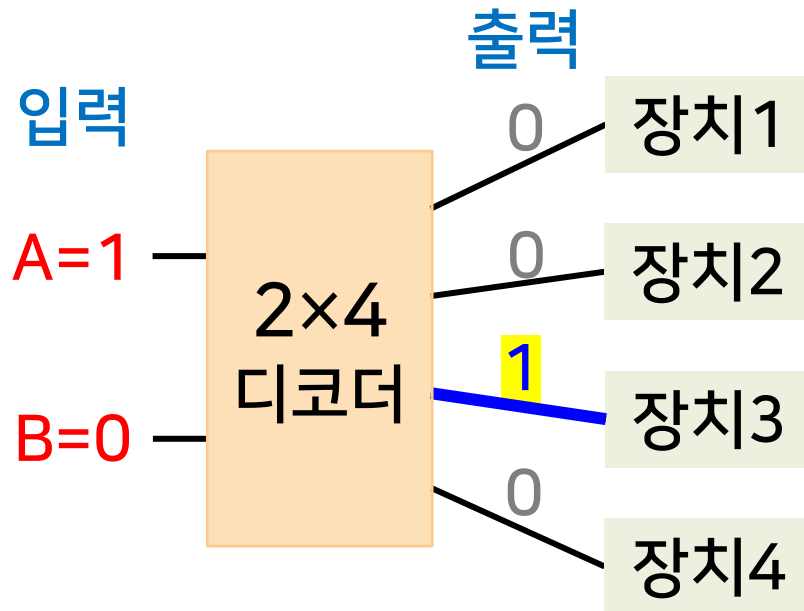
# 디코더


- 주소 방식으로 주어진 입력으로부터 각각의 하드웨어 구성 요소를 개별적으로 구동하기 위해 주로 사용
  - 주기억장치에 접근할 때도 디코더의 기본 원리가 그대로 적용됨



# 멀티플렉서 multiplexer


- 여러 개의 입력선 중에서  
하나를 선택하여 단일의 출력으로 내보내는 회로

→ “데이터 선택기”

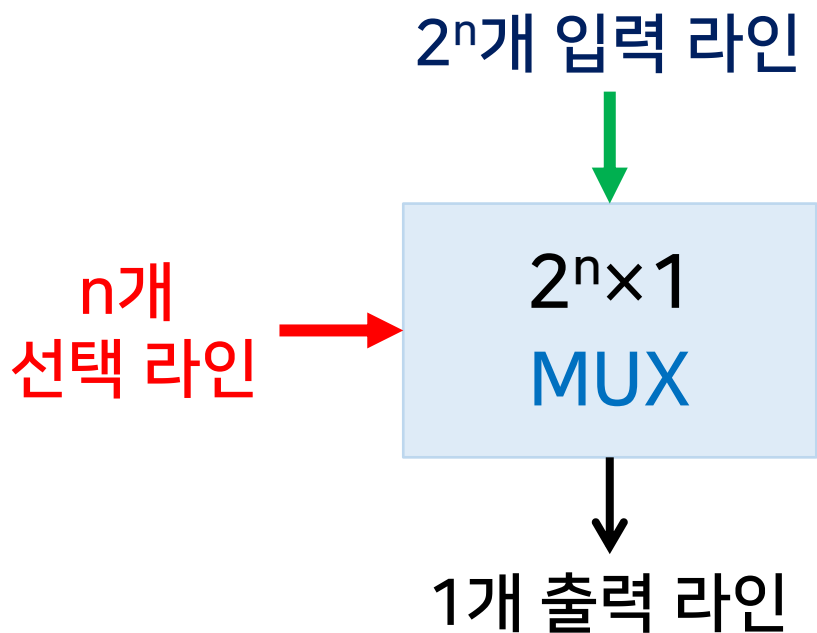
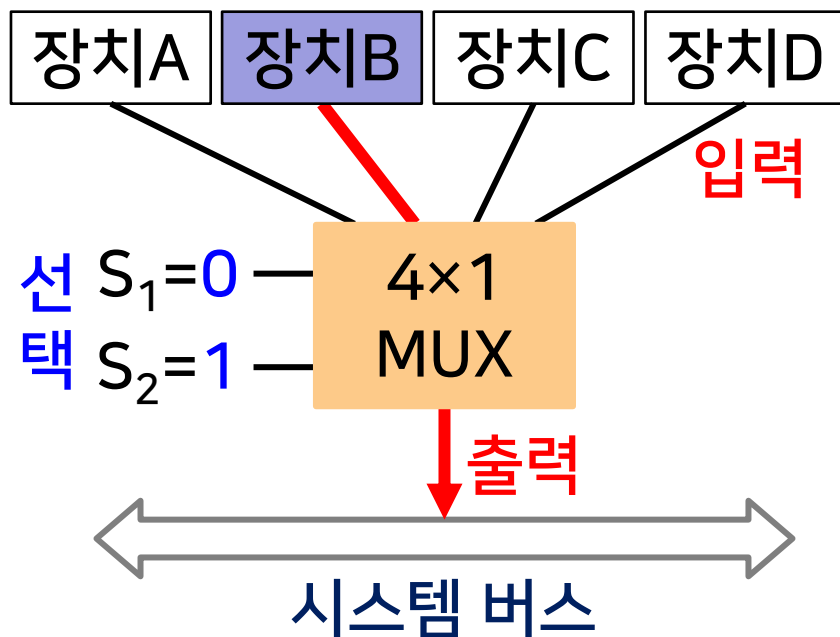
# 멀티플렉서


- 어떤 장치(회로)로부터 들어오는 데이터가 버스를 사용할 것인가를 정하는 경우에 사용



$S_1$	$S_2$	출력
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D
 
# 멀티플렉서

$$\text{출력} = (A \cdot S_1' \cdot S_2') + (B \cdot S_1' \cdot S_2) + (C \cdot S_1 \cdot S_2') + (D \cdot S_1 \cdot S_2)$$





# 카운터

## 클록펄스가 입력될 때마다

## 미리 정해진 순서에 따라 상태가 변하는 장치

- 매번 구동 시마다 저장된 이진수가 1씩 증가하는 장치
- 외부에서의 입력/출력이 없으며, 클록펄스를 통해서만 상태가 변함

3비트 카운터

  

03

# 기억장치



# 기억장치

## ■ ROM Read-Only Memory

- 읽기 전용 → 내용이 항상 고정되어 있어 조합회로 구성 가능


## ■ RAM Random Access Memory

- 읽기/쓰기 모두 가능  
→ 상태를 저장/변경할 수 있는 순서회로로 구성 가능
- DRAM Dynamic RAM
  - 플립플롭이 아닌 축전지로 구현
  - 시간이 지남에 따라 전류가 방전 → 주기적인 리프레시 과정 필요

# ROM

- 설계자가 저장되는 이진 정보를 결정하고,  
기억장치 내에서 필요한 내부 연결 패턴을 형성해서 구현


2비트 주소, 5비트 내용

 

# ROM


주소 → 2비트, 내용 → 5비트

주소		출력				
$A_0$	$A_1$	$O_0$	$O_1$	$O_2$	$O_3$	$O_4$
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0

 


# RAM

## 1비트 기억소자

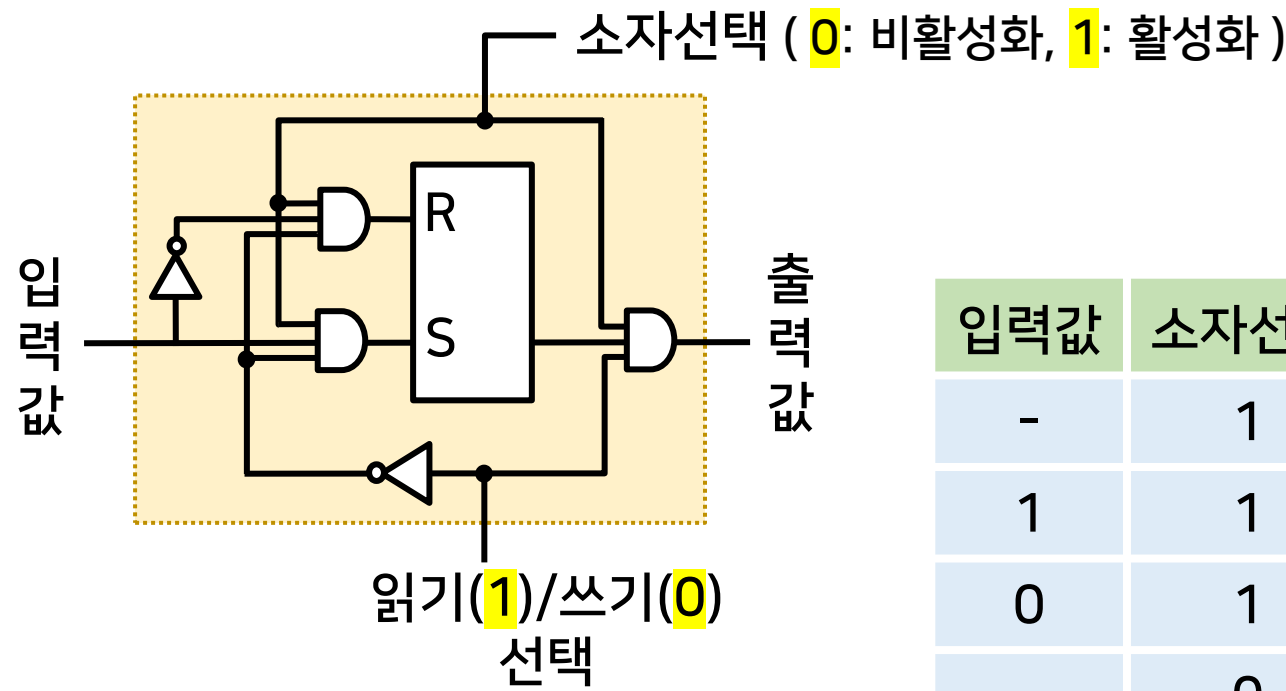

입력값	소자선택	읽기/쓰기	비고
-	1	1	출력(읽기)
1	1	0	1 저장(쓰기)
0	1	0	0 저장(쓰기)
-	0	-	무변화

# RAM

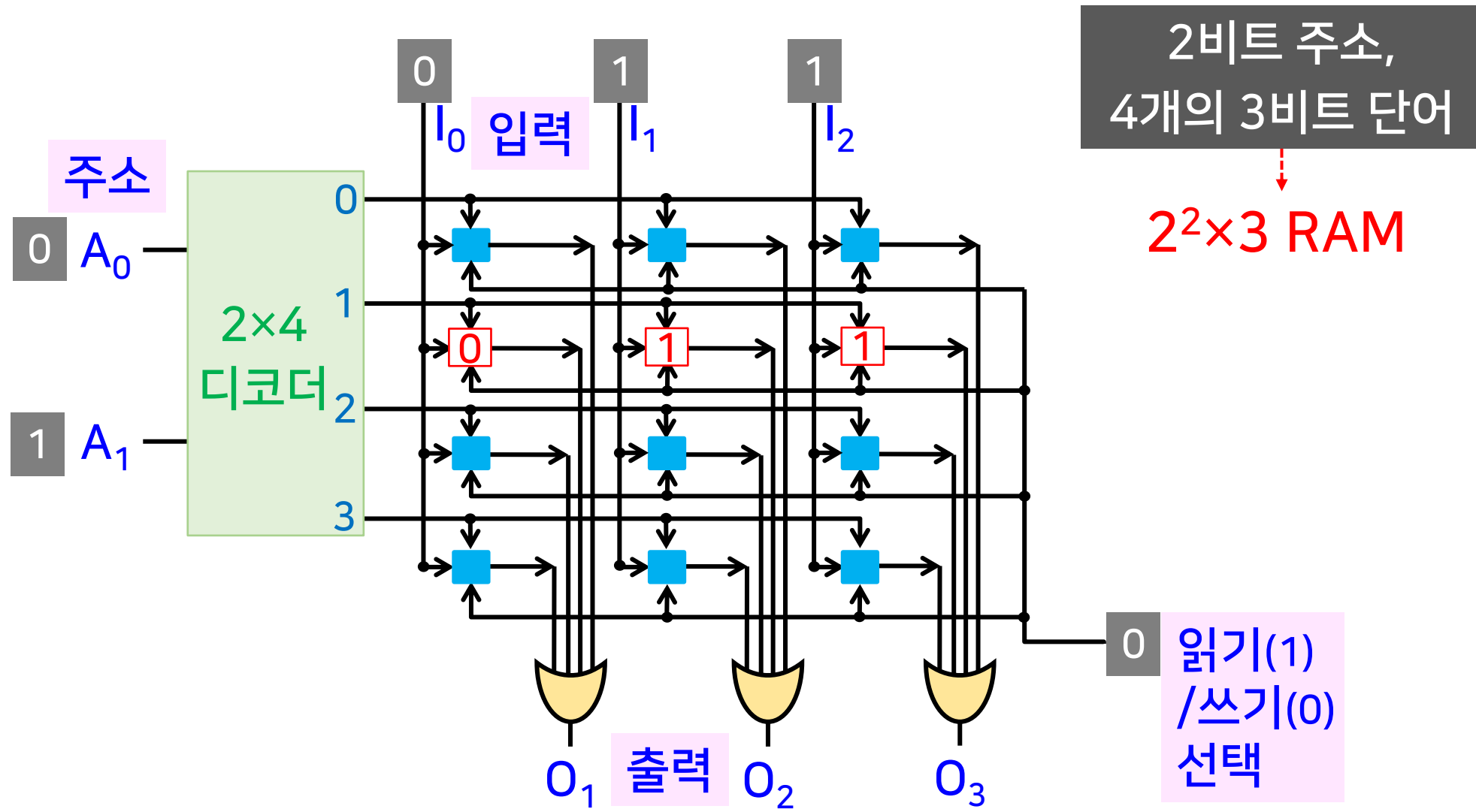

# 기억장치의 계층 구조 memory hierarchy


## ■ 접근 속도와 저장 용량에 따라 계층적으로 분류 가능

- CPU가 데이터에 접근함에 있어서  
가장 적은 비용으로 가장 높은 성능을 얻기 위한 전략

## ■ 참조의 지역성 locality of reference

- 공간적 지역성
  - 기억장소의 특정 위치에 있는 정보를 참조하고 있을 때  
다음 순간에 접근할 위치는 현재의 접근 위치와 근접해 있을 가능성이 큼
- 시간적 지역성
  - 최근에 접근한 위치들이 가까운 미래에 다시 접근할 가능성이 큼

# 기억장치의 계층 구조

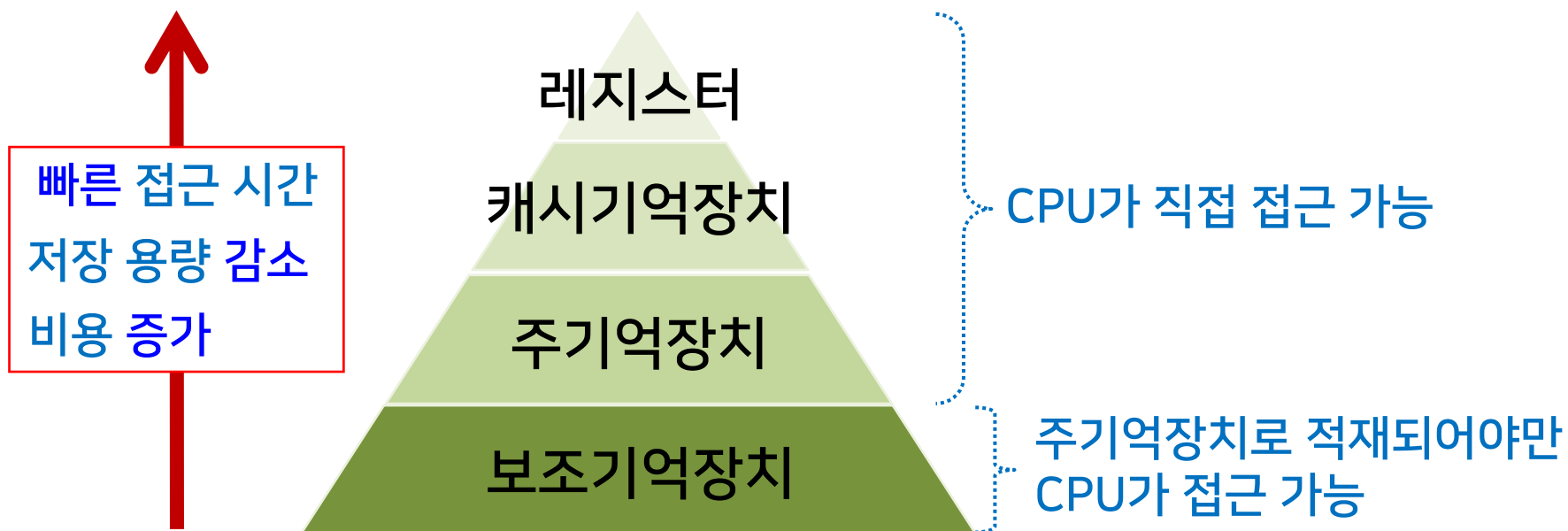

# 기억장치의 계층 구조

- 레지스터
  - CPU 내부에 존재하여 각종 연산에 직접적으로 사용
- 캐시 기억장치
  - CPU와 주기억장치 사이에 위치한 접근 속도가 빠른 소규모 기억장치
    - CPU와 주기억장치 간의 속도 차이를 줄여 주는 역할
    - 수행 중인 명령어와 자주 사용되는 데이터를 저장하였다가 CPU 요청이 있을 즉시 제공
- 주기억장치
  - 현재 수행 중인 프로그램 코드와 데이터 저장
- 보조기억장치
  - 반영구적인 저장
  - 사용하려면 주기억장치에 적재되어야 함





## 1. 불대수와 논리 게이트

- CPU(제어장치, 산술논리연산장치, 레지스터), 기억장치, 입출력장치, 시스템버스
- 불대수, 논리연산, 논리게이트

## 2. 논리회로

- 조합회로 vs 순서회로
- 플립플롭 → RS, T
- 조합회로 → 전가산기, 디코더, 인코더, 멀티플렉서, 디멀티플렉서 등
- 순서회로 → 카운터, 레지스터 등

## 3. 기억장치

- ROM → 조합회로로구성가능(1개의 디코더와 여러 개의 OR 게이트)
- RAM → 순서회로로구성가능(1비트 기억소자(RS 플립플롭사용), 디코더, OR 게이트)
- 계층 구조 → 레지스터, 캐시기억장치, 주기억장치, 보조기억장치

10

강

다음시간 안내

## 컴퓨터 구조 (2)

